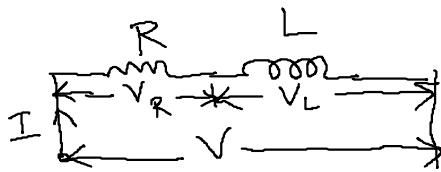



# A.C Series Circuits $\rightarrow V \& I \rightarrow t \rightarrow R, L, C$

## series RL Circuit



$$v = v_{\max} \sin \omega t$$

$$i = i_{\max} \sin(\omega t - \phi)$$

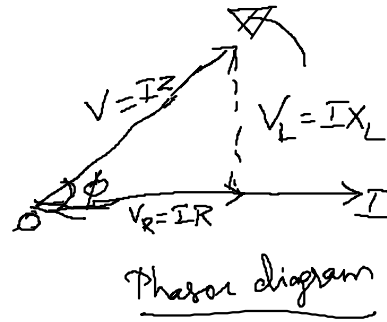


$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} ; V_R = IR ; V_L = IX_L$$

$$V = \sqrt{(IR)^2 + (IX_L)^2} = I \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} ; Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} ; I = \frac{V}{Z}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{V_L}{V_R} \right)$$
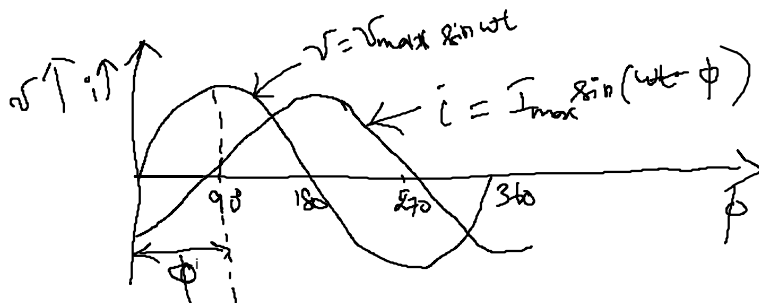
$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{IX_L}{IR} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{X_L}{R} \right)$$



Q 0.1 H,  $R = 15 \Omega$ ,  $V = 230V$ ,  $50Hz$ ,  $1\phi$  a.c supply  
 $I = ?$ ,  $P.F = ?$ ;  $V_{\text{reactor}} = ?$ ;  $V_R$

Solution

$$(i) I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{\sqrt{15^2 + 31.43^2}}$$

$$I = 6.6A //$$

$$Z = 34.79$$

$$X_L = 2\pi f L$$

$$= 2 \times \pi \times 50 \times 0.1 = 31.43 \Omega$$

$$X_L = 31.43 \Omega$$


$$(ii) P.F \rightarrow \cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{15}{34.79} = 0.431 (\text{lagging})$$

$$(iii) V_L = IX_L = 6.6 \times 31.43 = 207.4V$$

$$(iv) V_R = IR = 6.6 \times 15 = 99V //$$

## Series R-C Circuit

## Series R-C Circuit

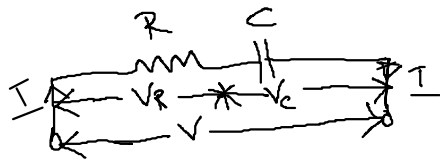

$$V_R = IR$$

$$V_C = IX_C$$

$P.f \rightarrow$  leading

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} = \sqrt{(IR)^2 + (IX_C)^2}$$

$$V = I\sqrt{R^2 + X_C^2}$$



$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} ; Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$I = V/Z \quad (I \text{ leads } V \text{ by angle } \phi)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{V_C}{V_R} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{IX_C}{IR} \right)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{X_C}{R} \right)$$

Phasor diagram

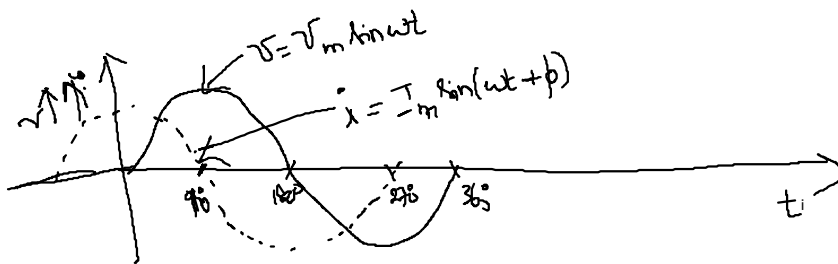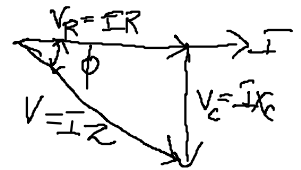

Q2

$$C = 0.1 \text{ F} ; R = 30 \Omega , V = 230 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$$

$$I = ? ; P.f = ? \quad V_C = ? \quad V_R = ?$$

Solution

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} ; X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 0.1}$$

$$Z = \sqrt{30^2 + (0.0318)^2} \quad X_C = 0.0318$$


$$Z = 30.0016 \Omega ; I = 230/30.0016 = 7.67 \text{ A}$$

$$\cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{30}{30.0016} = 0.99 \text{ (leading)}$$

$$V_C = IX_C = 7.67 \times 0.031 = 0.237 \text{ V}$$

$$V_R = IR = 7.67 \times 30 = \underline{230.1 \text{ V}}$$

## Series RLC Circuit

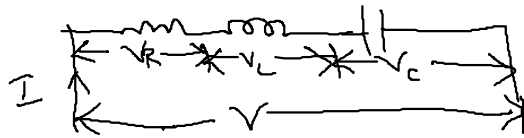

Case 1 ( $V_L > V_C$ )

$$V = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I = V/Z$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$X = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right); \phi = \tan^{-1} \frac{(X_L - X_C)}{R}$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{(\text{resultant reactance})}{\text{Resistance}}$$

Case 2 ( $V_C > V_L$ ) → Capacitance, P.f. → leading

$$V = I \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

$$I = \frac{V}{Z}; Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2}$$

$$X = \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{(X_C - X_L)}{R}$$

~~Q~~  $I \rightarrow \text{coil} \rightarrow R_{(neg)}$  &  $L = 60 \text{ mH}$ ,  $V = 230 \text{ V}$ ,  $50 \text{ Hz}$ ,  $1 \phi$   
 $I = ?$  (a) decreased to  $20 \text{ Hz}$ ; (b) increased to  $60 \text{ Hz}$  &  
 (c) increased to  $100 \text{ Hz}$

Solution

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 50 \times 60 \times 10^{-3} = 18.86 \Omega$$

$$I = V/X_L = 12.2 \text{ A}$$

$$(a) X_L = 2\pi \times 20 \times 60 \times 10^{-3} = 7.54 \Omega; I = \frac{30.49 \text{ A}}$$

$$(b) X_L = 2\pi \times 60 \times 60 \times 10^{-3} = 22.63 \Omega; I = \frac{10.16 \text{ A}}$$

$$(c) X_L = 2\pi \times 100 \times 60 \times 10^{-3} = 37.7 \Omega; I = \frac{6.1 \text{ A}}$$